

Calcul de circuit électronique à diode

Quelle est la valeur d'alimentation du circuit ci-dessous sachant que la diode à une tension de seuil de

- $U_D = 0,75V$

et une puissance dissipée dans celle-ci de

- $P_D = 0,03 W$

Notez les formules utilisées **avant** de faire le calcul numérique.

